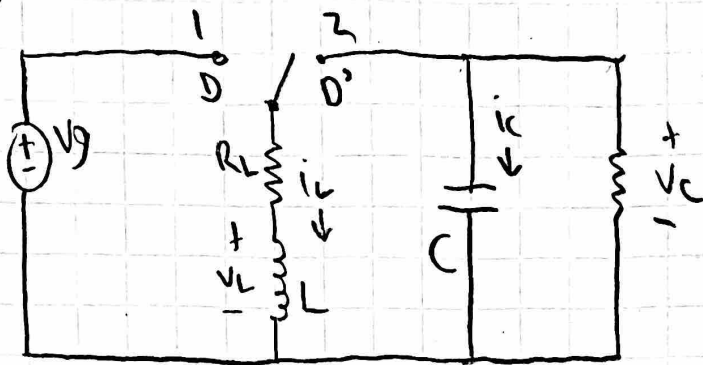


power electronics 1-15-22
3.1, 3.2



pos 1: $V_L = V_g - i_L R_L$

$i_C = -V_C / R$

pos 2: $V_L = V_C - i_L R_L$

$i_C = -V_C / R - i_L$

$$\langle V_L \rangle = D(V_g - i_L R_L) + (1-D)(V_C - i_L R_L) = 0$$

$$D V_g + V_C - i_L R_L - D V_C = 0$$

$$D V_g + (1-D) V_C - i_L R_L = 0$$

$$\langle i_C \rangle = D(-V_C / R) + (1-D)(-V_C / R - i_L) = 0$$


$$-V_C / R - i_L + D i_L = 0$$

$$-V_C / R - (1-D) i_L = 0 \Rightarrow i_L = \frac{-V_C}{R(1-D)}$$

$$D V_g + (1-D) V_C + \left(\frac{R_L}{R} \right) \left(\frac{V_C}{1-D} \right) = 0$$



$$D V_g = -V_C \left(1-D + \frac{R_L}{R} \cdot \frac{1}{1-D} \right)$$
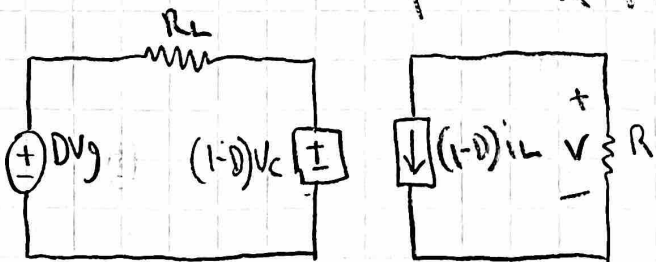
$$\frac{V_C}{V_g} = \frac{D}{\left(1-D + \frac{R_L}{R} \cdot \frac{1}{1-D} \right)}$$



$$V = -V_g \frac{D}{1-D} \cdot \frac{1/R}{R + \frac{R_L}{(1-D)^2}}$$
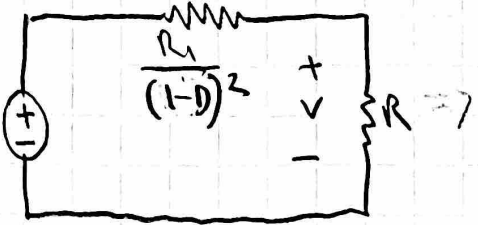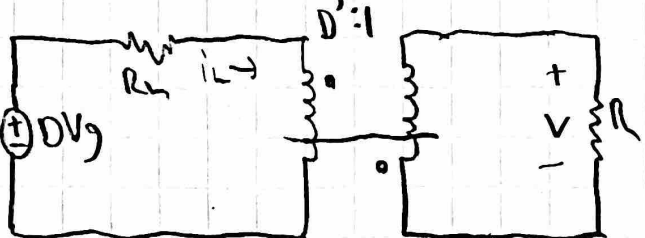
$$V = -V_g \frac{D}{1-D} \cdot \frac{1}{1 + R_L/R}$$



$$-V_g \cdot \frac{D}{1-D}$$